2020 年中山大学 913 回忆版

2020 年中山大学 913 数字和模拟简要回忆版（估计今年不会出）今年的题型与往年相比感觉变化挺大，个人觉得题目量增多，难度也增大，不知道今年题目会如何。

一、模电部分：

a) 十道选择题（偏基础，基本都是往年考过的或者童诗白模电课后习题）内容涉及：

1) 晶体管的工作原理；

2) MOS 管的工作原理；

3) 放大电路；

4) 高频和低频等效电路的求法；

5) 负反馈等。

b) 计算题方面涉及：

1) 二极管（这次考的方向是设计一个稳压电路）；

2) 多级放大电路（求放大倍数及输入输出电阻）；

3) 运算放大器（由许多个运放+无源器件组成的加减，比例运算电路）；

4) 稳压电路（冷门，一般不考的，这次考了）。

二、 数电部分：

a) 第 1 题，逻辑化简（4 选 3，方法可用直接法，卡诺图等）；

b) 倒数第 3 题设计题，与 17 年第 4 题类似，不过是反着来的，有逻辑式设计电路连接；

c) 倒数第 2 题与 17 年第 7 题类似；

d) 倒数第 1 题与 17 年第 8 题类。

